

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

DCC819 - Arquitetura de Computadores

Relatório I - Unidade Lógica Aritmética

Guilherme Batista Santos
Iuri Silva Castro
João Mateus de Freitas Veneroso
Ricardo Pagoto Marinho

BELO HORIZONTE - MG
15 DE OUTUBRO DE 2017

1 Introdução

O presente trabalho foca na descrição da implementação de uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) em Verilog HDL, uma Linguagem de descrição de hardware, *Hardware Description Language* - HDL - em inglês. A ULA é um circuito digital responsável por realizar operações lógicas e aritméticas no caminho de dados de uma CPU. É a ULA que realiza operações como adição, subtração e operações lógicas como *and* e *or*. Além disso, ela também é responsável por calcular o endereço de memória para escrita ou leitura quando as instruções requisitam. Para implementar a ALU, utilizamos a IDE *Quartus II 13* junto com *ModelSim* para simular uma FPGA e fazer os testes necessários. Os testes em dispositivo físico foram feitos no módulo de prototipação DE2.

2 ULA

A Figura 1 mostra o desenho esquemático de uma ULA.

 


Figura 1: Desenho esquemático de uma ULA.

Nela, é possível ver que a ULA possui duas entradas e uma saída de dados, *A*, *B* e *R* respectivamente, além de uma entrada e uma saída de sinais de controle, *F* e *D*. As entradas *A* e *B* são os valores que a ULA recebe para fazer os cálculos necessários. Esses valores podem vir de registradores ou podem ser imediatos: números absolutos, como nas instruções a seguir:

1	Addi R1,R2,10
2	Sub R3,R4,R5

A instrução 1 soma o valor imediato 10 ao valor armazenado no registrador *R2* e armazena no registrador *R1*. No caso dessa instrução, a entrada *A* na Figura 1 recebe o valor do registrador *R2*, a entrada *B* o valor do imediato (10) e a saída *R* terá o valor da soma, sendo que este valor será armazenado no registrador *R1*. Já a instrução 2 subtrai o valor armazenado no registrador *R5* do valor armazenado em *R4* e armazena em *R3*, fazendo a operação

$$R3 = R4 - R5 \quad (1)$$

A entrada de sinais *F* é a entrada de controles da ALU. Dentre esses sinais de controle está o que sinaliza se o valor na entrada de dados *B* é o valor vindo de um registrador ou um imediato.

Esse sinal controla um multiplexador para selecionar qual entrada irá passar para a ALU, a entrada vinda do banco de registradores ou a entrada vinda direto da instrução no caso de um imediato.

Já a saída de sinais D , são os sinais que a ALU indica, sendo eles se o resultado é zero, negativo e se houve *overflow* na operação.

3 Descrição

3.1 Código

O problema atacado neste trabalho foi implementar uma ULA em *Verilog* HDL. Para isso foi especificado que a ULA deve possuir entradas para dois operandos de 16 bits e um entrada para o código da operação a ser executada, que possui 4 bits. Para este trabalho, utilizamos apenas 16 registradores, ou seja, apenas 4 bits são necessários para fazer o endereçamento no banco de registradores.

A ULA desenvolvida é capaz de realizar as operações descritas na Tabela 1.

Código	Instrução	Operação	Descrição
0	ADD \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 + \$s3$	Adição entre registros
1	SUB \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 - \$s3$	Subtração entre registros
2	SLTI \$s4,imm,\$s2	$\$s2 > imm ? \$s4 = 1 : \$s4 = 0$	Comparação entre registro e imediato
3	AND \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 \& \$s3$	AND lógico com dois registros
4	OR \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 \$s3$	OR lógico com dois registros
5	XOR \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 \hat{\& } \$s3$	XOR lógico com dois registros
6	ANDI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 \& imm$	AND lógico com um registro e um imediato
7	ORI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 imm$	OR lógico com um registro e um imediato
8	XORI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 \hat{\& } imm$	XOR lógico com um registro e um imediato
9	ADDI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 + imm$	Adição entre registro e um imediato
10	SUBI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 - imm$	Subtração entre registro e um imediato

Tabela 1: Descrição das operações requisitadas.

Ou seja, a ULA implementada deve ser capaz de realizar 11 operações diferentes. Observe que é possível, além de fazer operações com registradores, realizar operações com imediatos, *i.e.*, números absolutos. Esses números devem possuir 4 bits de largura.

Como saída, a ULA deve entregar o resultado da operação solicitada e um conjunto de sinais relativos ao resultado da operação. O resultado possui 16 bits para que seja armazenado em um registrador de destino e o conjunto de sinais são 3, como mostrado na Tabela 2.

Índice	Sinal
0	<i>Overflow</i>
1	Negativo
2	Zero

Tabela 2. Sinais de saída da ULA.

3.2 Prototipação

A FPGA utilizada para a prototipação possui 4 botões para que possamos inserir dados e realizar as operações, 16 *switches* para informar o valor dos dados inseridos e 8 *displays* que mostram o valor

dos dados. Cada *switch* possui dois estados: *cima* e *baixo*. Quando um *switch* está no estado *cima*, ele possui valor 1, e quando está no estado *baixo*, ele possui valor 0. Desta forma, cada *switch* se comporta com 1 bit do dado.

Quando o botão de nome *KEY0* for apertado, os *displays* *HEX7* e *HEX6* mostram o valor no conjunto de *switches* *SW8* a *SW11* (4 bits) e os *displays* *HEX5* e *HEX4* mostram o valor no conjunto de *switches* *SW4* a *SW7* (4 bits). Desta forma, é possível visualizar os valores passados para a placa.

Se apertarmos o botão *KEY3*, os *switches* serão interpretados como uma instrução completa, ou seja, com código da operação e operandos de entrada e saída, sendo que o *switch* *SW0* é o menos significativo enquanto o *SW15* o mais significativo. Assim, cada instrução possui 16 bits, como especificado no documento. O conjunto de *switches* *SW0* a *SW3* indica a entrada *A* e do *switch* *SW4* ao *SW7*, a entrada *B* da Figura 1. Lembrando que a entrada *B* pode ser um imediato. Já o conjunto de *switches* *SW8* a *SW11* indica a saída do resultado (saída *R* na Figura 1), enquanto os *switches* *SW12* a *SW15* indicam a operação a ser realizada, *i.e.*, o código da operação.

A Figura 2 mostra a divisão na placa.

 


Figura 2. FPGA.

4 Implementação

4.1 ULA

Esta seção fala da implementação da ULA em *Verilog*. Nela, mostramos como a ULA foi implementada além de decisões de projeto tomadas.

O módulo desenvolvido possui 5 entradas e duas saídas: *OpA*, *OpB*, *Op*, *RST*, *CLK*, *Res* e *FlagReg* respectivamente.

As entradas *OpA* e *OpB* representam as entradas *A* e *B* da Figura 1. A entrada *Op* indica qual operação a ALU vai fazer (Add, Sub, etc.) e faz parte da entrada *F* na Figura 1. As saídas *Res* e

FlagReg indicam, respectivamente o resultado da operação e o sinal de saída da ALU, na Figura 1, as saídas *R* e *D* respectivamente.

Na implementação, as entradas *OpA* e *OpB* são de 16 bits, que, de acordo com a especificação do trabalho, é o tamanho dos registradores. Aqui, apenas o *OpB* pode ser um imediato. Neste caso, o imediato possui apenas 4 bits, sendo necessário estender mais 12 bits. Mais a frente será mostrado como e onde essa operação é feita. A entrada *Op* indica a operação a ser realizada e possui 4 bits, ou seja, a ALU implementada possui um máximo de 16 operações diferentes.

As entradas *RST* e *CLK* possuem a função de reiniciar os valores de entrada, caso necessário, e dar o *clock* da máquina respectivamente. Assim, a cada subida de *clock*, uma operação é realizada.

A saída *Res* possui 16 bits, assim como as entradas *OpA* e *OpB* já que é o resultado da operação e a saída *FlagReg* possui 3 bits, um para cada sinal de saída.

Decidimos fazer uma ULA genérica, ou seja, não diferenciamos instruções para imediatos, deixando para outra unidade o trabalho de identificar se a instrução utilizada é com um imediato ou não. Assim, criou-se uma ULA com as operações mostradas na Tabela 3.

Código	Operação
0000	Adição
0001	Subtração
0010	Comparação
0011	AND lógico
0100	OR lógico
0101	XOR lógico

Tabela 3. Descrição das operações implementadas.

4.2 Banco de registradores

Para carregar e armazenar valores dos registradores, um banco de registradores foi necessário. O banco de registradores implementado consiste em 16 registradores de 16 bits cada. No início das simulações e dos testes, o banco inteiro foi inicializado com o valor 0, ou seja, todos os registradores, inicialmente, possuem o valor 0.

O módulo do banco possui como entrada os endereços de dois registradores de entrada, *AddrRegA* e *AddrRegB*, o endereço de um registrador para escrita, *AddrWriteReg*, o dado de escrita, *data*, e três sinais:

- WEN -> *Write Enable*
- RST -> *Reset*
- CLK -> *Clock*

O primeiro sinal, WEN, indica se o banco será lido ou escrito. Ele será escrito, caso WEN=1 e lido caso WEN=0. Se quisermos escrever no banco, então o endereço do registrador para escrita é utilizado e o dado é escrito naquele registrador. Se quisermos ler do banco, então utilizamos as duas saídas do banco de registradores, que são os valores que serão utilizados como entrada da ULA. A saída *RegA* se conecta à entrada *OpA* do módulo da ULA, enquanto a saída *RegB*, se conecta à entrada *OpB* do módulo da ULA. Lembrando que essa entrada da ULA pode ser um imediato, a decisão de pegar a saída do banco de registradores ou o imediato será discutida mais a frente.

Instrução	Operando A	Operando B	Resultado	O	N	Z
ADD	0011 1111 1111 1111	0100 0000 0000 0000	0111 1111 1111 1111	0	0	0
ADD	0100 0000 0000 0000	0100 0000 0000 0000	1000 0000 0000 0000	1	1	0
ADD	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0	0	1
ADD	0010 0000 0000 0000	1100 0000 0000 0000	1110 0000 0000 0000	0	1	0
SUB	0100 0000 0000 0000	0011 1111 1111 1111	0000 0000 0000 0001	0	0	0
SUB	0011 1111 1111 1111	0100 0000 0000 0000	1111 1111 1111 1111	0	1	0
SLT	0100 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0001	0	0	0
SLT	0000 0000 0000 0000	0100 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0	0	1
AND	0111 1111 1111 1111	0011 1111 1111 1111	0011 1111 1111 1111	0	0	0
OR	0000 0000 1111 1111	1111 1111 0000 0000	1111 1111 1111 1111	0	1	0
XOR	0101 0101 0101 0101	0010 1010 1010 1010	0111 1111 1111 1111	0	0	0

Tabela 4. Experimentos.

5 Experimentos

Alguns experimentos foram realizados com o intuito de testar as funcionalidades da Unidade Lógica Aritmética implementada em Verilog HDL. Observe que a ULA não distingue operações com registradores e imediatos, uma vez que os operandos A e B são tratados pelo módulo *Decoder* e transformados em sua representação numérica de 16 bits antes de serem encaminhados à ULA. Durante o estágio de decodificação, os valores dos registradores endereçados pela instrução são lidos do banco de registradores e um *padding* de 12 bits é concatenado ao valor dos operandos imediatos. Dessa forma, a ULA precisa executar apenas seis tipos de instruções: ADD, SUB, SLT, AND, OR e XOR.

A tabela 4 descreve os resultados de onze instruções e o valor das *flags* da ULA após o término de cada operação. As colunas O, N e Z se referem respectivamente às flags *Overflow*, *Negative* e *Zero*. Os experimentos também estão descritos no formato de um *Test Bench* implementado no arquivo "ULA.v".

Referências

- [1] John L. Hennessy I. and David A. Patterson. *Computer Architecture: a Quantitative Approach (Fifth Edition)*. 2012.