

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

DCC819 - Arquitetura de Computadores

Relatório I - Unidade Lógica Aritmética

Guilherme Batista Santos
Iuri Silva Castro
João Mateus de Freitas Veneroso
Ricardo Pagoto Marinho

BELO HORIZONTE - MG
16 DE OUTUBRO DE 2017

1 Introdução

A Unidade Lógica Aritmética, ou *ULA*, é um circuito digital responsável por realizar operações lógicas e aritméticas no microprocessador, como por exemplo, executando operações de adição, subtração, deslocamentos lógicos, operações lógicas *and* e *or*. A Figura 1 abaixo mostra a forma geral de uma ULA.

 


Figura 1: Unidade Lógica Aritmética.

A unidade possui duas entradas e uma saída de dados, *A*, *B* e *R* respectivamente, além de entradas e saídas de sinais de controle, *F* e *D*. As entradas *A* e *B* são conhecidas como *operandos*, valores em que a unidade executará a operação designada. O resultado da operação será dado em *R*. Os sinais entrada de controle *F* indicam a unidade, por exemplo, qual operação deverá ser feita, e os sinais de saída *D* são utilizados, por exemplo, para indicar o estado do resultado da operação como indicação de valor zero, negativo ou se houve *overflow* na operação.

Propõe-se, para esse trabalho, implementar uma Unidade Lógica Aritmética capaz de realizar operações específicas. Será utilizada a linguagem de descrição de hardware *Verilog HDL* e a plataforma *Quartus II* para a implementação. O simulador *ModelSim* será utilizado para auxiliar na verificação e testes da implementação. Testes físicos serão feitos no módulo de prototipação Altera DE2.

Futuramente, a ULA descrita neste trabalho será integrada como parte de um microprocessador.

2 Descrição

Deseja-se que o microprocessador seja capaz de executar as instruções conforme a tabela 1. As instruções são de 16-bits e trabalham com registradores de 16-bits e imediatos absolutos de 4-bits. São definidas como um código de operação de 4-bits, código do registrador de destino \$s4 de 4-bits, código do registrador \$s3 ou o imediato absoluto de 4-bits e o código do registrador operando \$s2 de 4-bits.

Observa-se que há instruções que trabalham com operandos registro-registro e operandos registro-imediato. Tais operações não são distinguidas pela ULA, indicando apenas se um dos operandos virá do banco de registradores ou da própria instrução. A unidade precisa ser capaz de apenas executar as operações de adição, subtração, comparação, E, OU e OU-EXCLUSIVO, deixando a parte de decisão de operandos para a unidade de decodificação.

Observa-se também que para a instrução de subtração, em que a posição dos operandos altera o resultado, a subtração entre registros e a subtração entre registro-imediato, tem a forma \$s4 =

Código	Instrução	Operação	Descrição
0	ADD \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 + \$s3$	Adição entre registros
1	SUB \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s3 - \$s2$	Subtração entre registros
2	SLTI \$s4,imm,\$s2	$\$s2 > \text{imm} ? \$s4 = 1 : \$s4 = 0$	Comparação entre registro e imediato
3	AND \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ and } \$s3$	AND lógico com dois registros
4	OR \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ or } \$s3$	OR lógico com dois registros
5	XOR \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ xor } \$s3$	XOR lógico com dois registros
6	ANDI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ and } \text{imm}$	AND lógico com um registro e um imediato
7	ORI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ or } \text{imm}$	OR lógico com um registro e um imediato
8	XORI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ xor } \text{imm}$	XOR lógico com um registro e um imediato
9	ADDI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 + \text{imm}$	Adição entre registro e um imediato
10	SUBI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 - \text{imm}$	Subtração entre registro e um imediato

Tabela 1: Descrição das instruções requisitadas.

$\$s3 - \$s2$ e $\$s4 = \$s2 - \text{imm}$. Para tornar a ULA genérica e diminuir a complexidade, optou-se pela modificação da instrução de subtração entre registros, ficando da forma $\$s4 = \$s2 - \$s3$.

Sinais de indicação de características do resultado da operação são desejáveis, assim opta-se por um registro de indicadores de *zero*, *negativo* e *overflow*, conforme a tabela 2 abaixo, sendo esse registro atualizado a cada operação da unidade.

Índice	Sinal
0	<i>Overflow</i>
1	Negativo
2	Zero

Tabela 2. Sinais de saída da ULA.

Definido as instruções, parte-se para a implementação.

3 Implementação

3.1 ULA

Esta seção fala da implementação da ULA em *Verilog*. Nela, mostramos como a ULA foi implementada além de decisões de projeto tomadas.

O módulo desenvolvido possui 5 entradas e duas saídas: *OpA*, *OpB*, *Op*, *RST*, *CLK*, *Res* e *FlagReg* respectivamente.

As entradas *OpA* e *OpB* representam as entradas *A* e *B* da Figura 1. A entrada *Op* indica qual operação a ALU vai fazer (Add, Sub, etc.) e faz parte da entrada *F* na Figura 1. As saídas *Res* e *FlagReg* indicam, respectivamente o resultado da operação e o sinal de saída da ALU, na Figura 1, as saídas *R* e *D* respectivamente.

Na implementação, as entradas *OpA* e *OpB* são de *16 bits*, que, de acordo com a especificação do trabalho, é o tamanho dos registradores. Aqui, apenas o *OpB* pode ser um imediato. Neste caso, o imediato possui apenas *4 bits*, sendo necessário estender mais *12 bits*. Mais a frente será mostrado como e onde essa operação é feita. A entrada *Op* indica a operação a ser realizada e possui *4 bits*, ou seja, a ALU implementada possui um máximo de 16 operações diferentes.

As entradas *RST* e *CLK* possuem a função de reiniciar os valores de entrada, caso necessário, e dar o *clock* da máquina respectivamente. Assim, a cada subida de *clock*, uma operação é realizada.

A saída *Res* possui 16 bits, assim como as entradas *OpA* e *OpB* já que é o resultado da operação e a saída *FlagReg* possui 3 bits, um para cada sinal de saída.

Decidimos fazer uma ULA genérica, ou seja, não diferenciamos instruções para imediatos, deixando para outra unidade o trabalho de identificar se a instrução utilizada é com um imediato ou não. Assim, criou-se uma ULA com as operações mostradas na Tabela 3.

Código	Operação
0000	Adição
0001	Subtração
0010	Comparação
0011	AND lógico
0100	OR lógico
0101	XOR lógico

Tabela 3. Descrição das operações implementadas.

3.2 Banco de registradores

Para carregar e armazenar valores dos registradores, um banco de registradores foi necessário. O banco de registradores implementado consiste em 16 registradores de 16 bits cada. No início das simulações e dos testes, o banco inteiro foi inicializado com o valor 0, ou seja, todos os registradores, inicialmente, possuem o valor 0.

O módulo do banco possui como entrada os endereços de dois registradores de entrada, *AddrRegA* e *AddrRegB*, o endereço de um registrador para escrita, *AddrWriteReg*, o dado de escrita, *data*, e três sinais:

- WEN -> *Write Enable*
- RST -> *Reset*
- CLK -> *Clock*

O primeiro sinal, WEN, indica se o banco será lido ou escrito. Ele será escrito, caso WEN=1 e lido caso WEN=0. Se quisermos escrever no banco, então o endereço do registrador para escrita é utilizado e o dado é escrito naquele registrador. Se quisermos ler do banco, então utilizamos as duas saídas do banco de registradores, que são os valores que serão utilizados como entrada da ULA. A saída *RegA* se conecta à entrada *OpA* do módulo da ULA, enquanto a saída *RegB*, se conecta à entrada *OpB* do módulo da ULA. Lembrando que essa entrada da ULA pode ser um imediato, a decisão de pegar a saída do banco de registradores ou o imediato será discutida mais a frente.

3.3 Código

Para isso foi especificado que a ULA deve possuir entradas para dois operandos de 16 bits e um entrada para o código da operação a ser executada, que possui 4 bits. Para este trabalho, utilizamos apenas 16 registradores, ou seja, apenas 4 bits são necessários para fazer o endereçamento no banco de registradores.

Ou seja, a ULA implementada deve ser capaz de realizar 11 operações diferentes. Observe que é possível, além de fazer operações com registradores, realizar operações com imediatos, *i.e.*, números absolutos. Esses números devem possuir 4 bits de largura.

3.4 Prototipação

A FPGA utilizada para a prototipação possui 4 botões para que possamos inserir dados e realizar as operações, 16 *switches* para informar o valor dos dados inseridos e 8 *displays* que mostram o valor dos dados. Cada *switch* possui dois estados: *cima* e *baixo*. Quando um *switch* está no estado *cima*, ele possui valor 1, e quando está no estado *baixo*, ele possui valor 0. Desta forma, cada *switch* se comporta com 1 bit do dado.

Quando o botão de nome *KEY0* for apertado, os *displays* *HEX7* e *HEX6* mostram o valor no conjunto de *switches* *SW8* a *SW11* (4 bits) e os *displays* *HEX5* e *HEX4* mostram o valor no conjunto de *switches* *SW4* a *SW7* (4 bits). Desta forma, é possível visualizar os valores passados para a placa.

Se apertarmos o botão *KEY3*, os *switches* serão interpretados como uma instrução completa, ou seja, com código da operação e operandos de entrada e saída, sendo que o *switch* *SW0* é o menos significativo enquanto o *SW15* o mais significativo. Assim, cada instrução possui 16 bits, como especificado no documento. O conjunto de *switches* *SW0* a *SW3* indica a entrada *A* e do *switch* *SW4* ao *SW7*, a entrada *B* da Figura 1. Lembrando que a entrada *B* pode ser um imediato. Já o conjunto de *switches* *SW8* a *SW11* indica a saída do resultado (saída *R* na Figura 1), enquanto os *switches* *SW12* a *SW15* indicam a operação a ser realizada, *i.e.*, o código da operação.

A Figura 2 mostra a divisão na placa.

 


Figura 2. Módulo Altera DE2.

4 Experimentos

Alguns experimentos foram realizados com o intuito de testar as funcionalidades da Unidade Lógica Aritmética implementada em Verilog HDL. Observe que a ULA não distingue operações com registradores e imediatos, uma vez que os operandos *A* e *B* são tratados pelo módulo *Decoder* e transformados em sua representação numérica de 16 bits antes de serem encaminhados à ULA. Durante o

Instrução	Operando A	Operando B	Resultado	O	N	Z
ADD	0011 1111 1111 1111	0100 0000 0000 0000	0111 1111 1111 1111	0	0	0
ADD	0100 0000 0000 0000	0100 0000 0000 0000	1000 0000 0000 0000	1	1	0
ADD	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0	0	1
ADD	0010 0000 0000 0000	1100 0000 0000 0000	1110 0000 0000 0000	0	1	0
SUB	0100 0000 0000 0000	0011 1111 1111 1111	0000 0000 0000 0001	0	0	0
SUB	0011 1111 1111 1111	0100 0000 0000 0000	1111 1111 1111 1111	0	1	0
SLT	0100 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0001	0	0	0
SLT	0000 0000 0000 0000	0100 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0	0	1
AND	0111 1111 1111 1111	0011 1111 1111 1111	0011 1111 1111 1111	0	0	0
OR	0000 0000 1111 1111	1111 1111 0000 0000	1111 1111 1111 1111	0	1	0
XOR	0101 0101 0101 0101	0010 1010 1010 1010	0111 1111 1111 1111	0	0	0

Tabela 4. Experimentos.

estágio de decodificação, os valores dos registradores endereçados pela instrução são lidos do banco de registradores e um *padding* de 12 bits é concatenado ao valor dos operandos imediatos. Dessa forma, a ULA precisa executar apenas seis tipos de instruções: ADD, SUB, SLT, AND, OR e XOR.

A tabela 4 descreve os resultados de onze instruções e o valor das *flags* da ULA após o término de cada operação. As colunas O, N e Z se referem respectivamente às flags *Overflow*, *Negative* e *Zero*. Os experimentos também estão descritos no formato de um *Test Bench* implementado no arquivo "ULA.v".

Referências

- [1] John L. Hennessy I. and David A. Patterson. *Computer Architecture: a Quantitative Approach (Fifth Edition)*. 2012.