

Universidade Federal de Minas Gerais  
Instituto de Ciências Exatas  
Departamento de Ciência da Computação

DCC819 - Arquitetura de Computadores

*Relatório IV - Unidade de Multiplicação*

Iuri Silva Castro  
João Mateus de Freitas Veneroso  
Ricardo Pagoto Marinho

BELO HORIZONTE - MG  
18 DE NOVEMBRO DE 2017

## 1 Descrição

Até a atual implementação o processador proposto não possuía instrução de multiplicação específica. Deseja-se agora implementar a instrução *MUL*, que fará a multiplicação de dois registros de 16-bit, armazenando o resultado em dois registros *HI* e *LO*, ambos de 16-bit, sendo que o registro *HI* mantém os 16-bit mais significativos e o registro *LO* mantém os 16-bit menos significativos. A fim de melhorar o desempenho de tal instrução, um módulo (hardware) de multiplicação dedicado será implementado, não havendo alterações no funcionamento da ULA. Duas instruções *GHI* e *GLO* foram implementadas para fazer o armazenamento de tais registros no banco de registradores.

A implementação do módulo e das instruções são descritas nas seções seguintes. Textos e discussões são feitas ao final do trabalho.

## 2 Implementação

Inicialmente, propõe-se a implementação do módulo de multiplicação, que será paralelo a ULA. O módulo recebe dois operandos de 16-bit e retorna o resultado em 32-bit, divididos em *HI* e *LO*. O diagrama pode ser visto na figura ??.

 


Figura 1: Módulo de multiplicação.

Os sinais de *clock* (*CLK*) e *enable* (*EN*) são utilizados para sincronizar e atualizar os valores dos registros *HI* e *LO*, que são mantidos dentro do módulo.

Para dar suporte a utilização do novo módulo, as seguintes instruções foram adicionadas:

- *MUL -, opA, opB*: Multiplica o operador A com o B, o resultado é armazenado nos registros *HI* e *LO*, interno ao módulo;
- *GHI dest, -, -*: Acessa o registro *HI* dentro do módulo de multiplicação e armazena no registrador *dest* especificado;
- *GLO dest, -, -*: Acessa o registro *LO* dentro do módulo de multiplicação e armazena no registrador *dest* especificado.

A instrução de multiplicação não altera diretamente o banco de registradores, sendo necessário as duas instruções auxiliares. As adições requerem com que o sistema de controle da máquina seja alterado. O diagrama do módulo de controle pode ser visto na figura ??.

Os novos sinais *IsMulWB*, *HILO* e *HILO-WB* foram adicionados para fazer o encaminhamento dos dados do multiplicador para o banco de registradores e indicar ao multiplicador que ele deve atualizar os registros *HI* e *LO*.

Com o módulo implementado e as atualizações feitas, parte-se para a integração do sistema.

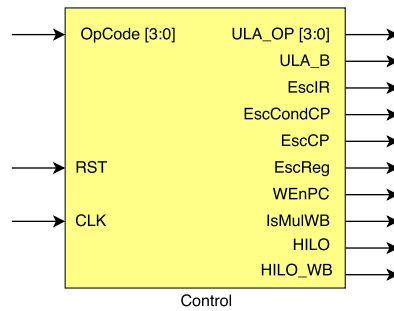


Figura 2: Módulo de controle.

### 3 Integração

Com a adição do módulo de multiplicação, alterações são necessárias no encaminhamento dos dados de entrada e saída do módulo. Dois multiplexadores foram adicionados para fazer os encaminhamentos. A figura ?? mostra como ficou o sistema.

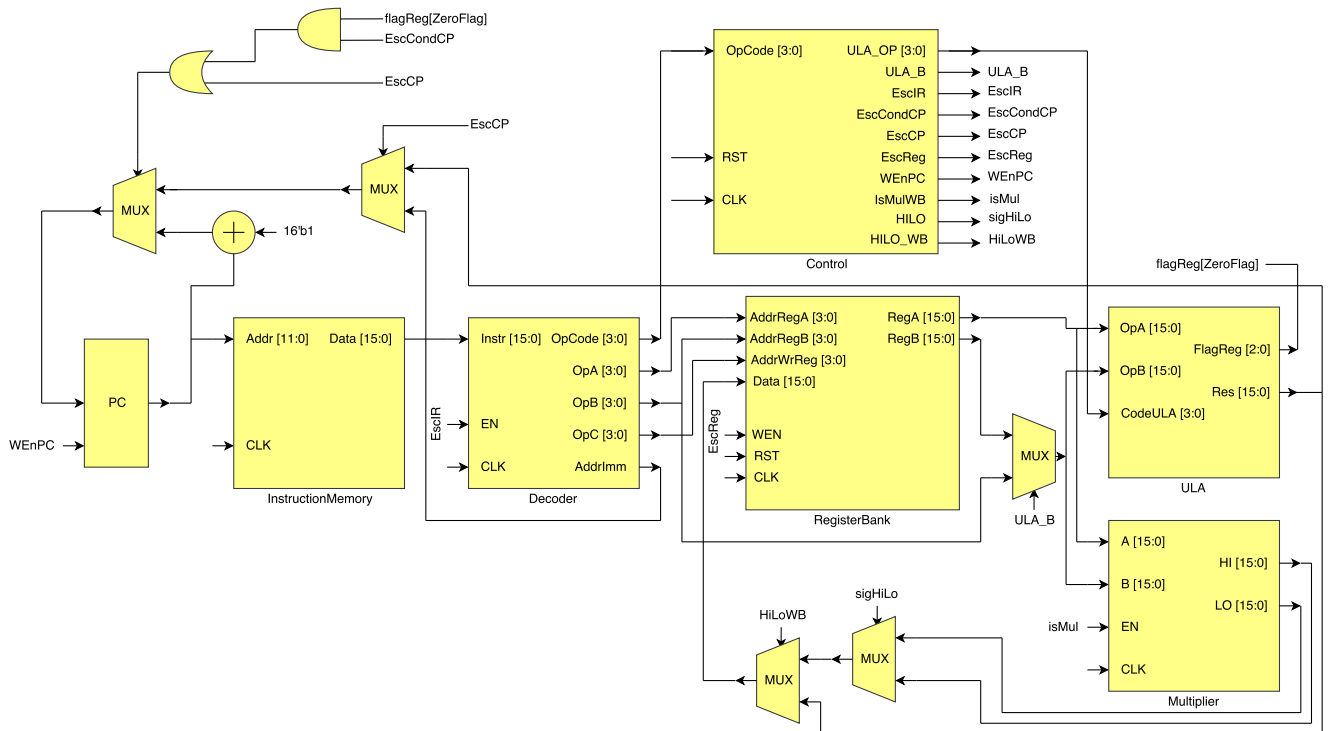


Figura 3: Integração do sistema.

O sinal *HILO* indica qual dos registradores da multiplicação será armazenado no banco de registradores, o sinal *HILO-WB* indica o módulo que ele deve atualizar os registradores *HI* e *LO*, pois uma nova multiplicação foi executada, e o sinal *IsMulWB* indica se está trabalhando com dados da ULA ou do multiplicador.

## 4 Simulação e Testes

Para a validação, preparou-se um teste com 4 multiplicações para serem simuladas no software ModelSim. No início da simulação, reinicia-se a máquina para zerar os valores dos registros e inicializar a máquina de estados do módulo de controle. Após a reinicialização da máquina, carrega-se os valores a serem multiplicados no banco de registradores, e defini-se as instruções de multiplicação e de armazenamento do resultados, não utilizou-se, dessa vez, o arquivo para inicialização da memória de instruções, as instruções foram carregadas diretamente do *script* de simulação. A figura ?? mostra a saída da simulação.

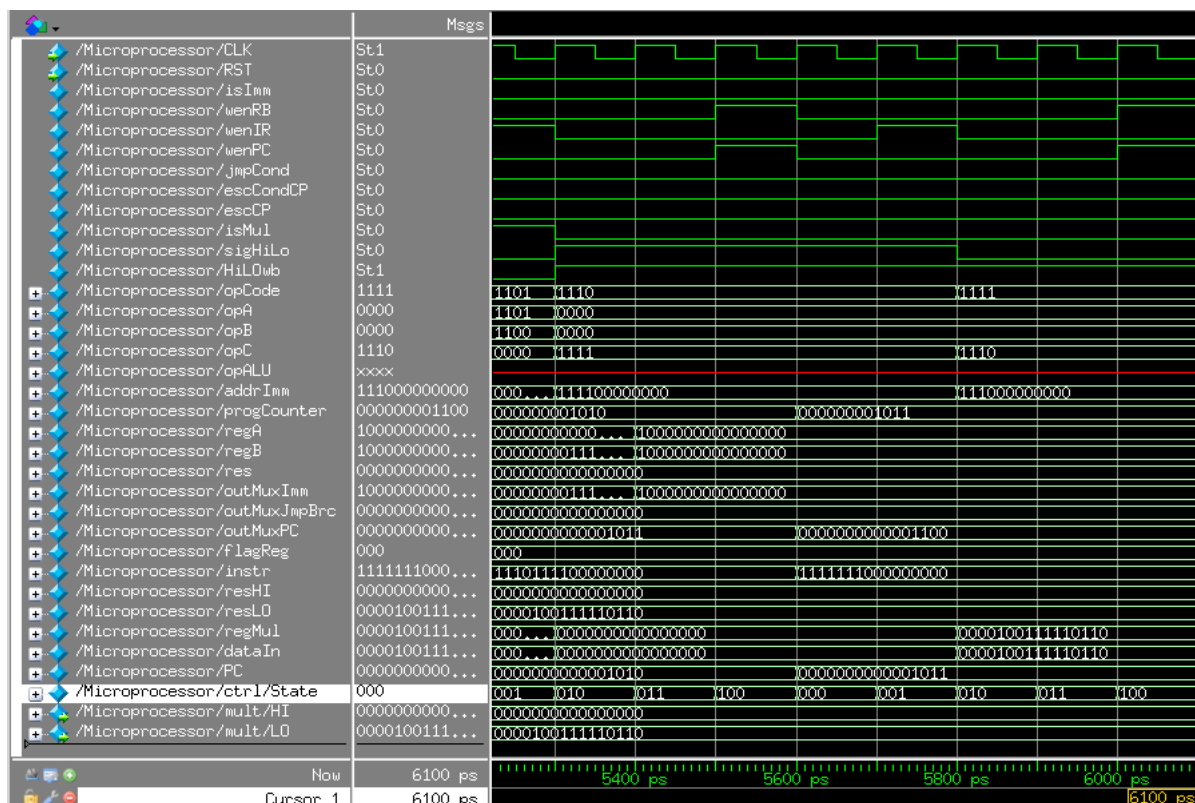


Figura 4: Formas de onda de saída da simulação.

Os valores dos testes foram os seguintes:

- *Teste 1*: 128 (Reg0) x 5 (Reg1). Armazenamento: HI (Reg3) LO (Reg2);
- *Teste 2*: 65535 (Reg4) x 15 (Reg5). Armazenamento: HI (Reg7) LO (Reg6);
- *Teste 3*: 500 (Reg8) x 500 (Reg9). Armazenamento: HI (Reg11) LO (Reg10);
- *Teste 4*: 255 (Reg12) x 10 (Reg13). Armazenamento: HI (Reg15) LO (Reg14).

O resultado dos dados após a simulação pode ser observado no banco de registradores, conforme figura ??.

0000000f	0000000000000000	0000100111110110
0000000d	0000000000001010	0000000011111111
0000000b	0000000000000011	1101000010010000
00000009	0000000111110100	0000000111110100
00000007	0000000000001110	1111111111110001
00000005	0000000000001111	1111111111111111
00000003	0000000000000010	1000000000000000
00000001	0000000000000101	1000000000000000

Figura 5: Resultado no banco de registradores.

## 5 Discussões

A instrução *SLT reg-reg*, adicionada no trabalho passado para auxiliar na ordenação dos registros, foi removida, pois o tamanho de instruções atual só permite a indexação de 16 opcodes, e não haveria espaço para adicionar as 3 novas instruções necessárias.

A instrução de multiplicação implementada trabalha apenas com números inteiros positivos.

Ter um hardware especializado, neste caso em multiplicação, melhora o desempenho do processador ao custo de maior complexidade de projeto e maior área de silício ocupada.