

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

DCC007-Organização de Computadores II

Arquitetura de Computadores: Trabalho Prático 2 - ULA

Guilherme ...
Iuri Castro
João Mateus de Freitas Veneroso
Ricardo Pagoto Marinho

BELO HORIZONTE - MG
10 DE OUTUBRO DE 2017

1 Introdução

O presente trabalho foca na descrição da implementação de uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) em Verilog, uma Linguagem de descrição de hardware, *Hardware Description Language* - HDL - em inglês. A ULA é um circuito digital responsável por realizar operações lógicas e aritméticas no caminho de dados de uma CPU. É a ULA que realiza operações como adição, subtração e *and* e *or* lógicos. Além disso, ela também é responsável por calcular o endereço de memória para escrita ou leitura quando as instruções requisitam. Para implementar a ALU, utilizamos a IDE *Quartus v 13* junto com *ModelSim* para simular uma FPGA e fazer os testes necessários. Os testes em dispositivo físico foi feito numa *FPGA Cyclone II* da Altera.

2 ULA

A Figura 1 mostra o desenho esquemático de uma ULA.

 


Figura 1: Desenho esquemático de uma ULA.

Nela, é possível ver que a ULA possui duas entradas e uma saída de dados, *A*, *B* e *R* respectivamente, além de uma entrada e uma saída de sinais de controle, *F* e *D*. As entradas *A* e *B* são os valores que a ULA recebe para fazer os cálculos necessários. Esses valores podem vir de registradores ou podem ser imediatos: números absolutos, como nas instruções a seguir:

1	Addi R1,R2,10
2	Sub R3,R4,R5

A instrução 1 soma o valor imediato 10 ao valor armazenado no registrador *R2* e armazena no registrador *R1*. No caso dessa instrução, a entrada *A* na Figura 1 recebe o valor do registrador *R2*, a entrada *B* o valor do imediato (10) e a saída *R* terá o valor da soma, sendo que este valor será armazenado no registrador *R1*. Já a instrução 2 subtrai o valor armazenado no registrador *R5* do valor armazenado em *R4* e armazena em *R3*, fazendo a operação

$$R3 = R4 - R5 \quad (1)$$

A entrada de sinais *F* é a entrada de controles da ALU. Dentre esses sinais de controle está o que sinaliza se o valor na entrada de dados *B* é o valor vindo de um registrador ou um imediato. Esse

sinal controla um multiplexador para seleciona qual entrada irá passar para a ALU, a entrada vinda do banco de registradores ou a entrada vinda direto da instrução no caso de um imediato.

Já a saída de sinais *D*, são os sinais que a ALU indica, sendo eles se o resultado é zero, negativo e se houve *overflow* na operação.

3 Implementação

Esta seção fala da implementação da ULA em *Verilog*. Nela, mostramos como cada parte da ULA foi implementada além de decisões de projeto tomadas.

O módulo desenvolvido possui 5 entradas e duas saídas: *OpA*, *OpB*, *Op*, *RST*, *CLK*, *Res* e *FlagReg* respectivamente. O Apêndice 3 mostra o código.

As entradas *OpA* e *OpB* representam as entradas *A* e *B* da Figura 1. A entrada *Op* indica qual operação a ALU vai fazer (Add, Sub, etc.) e faz parte da entrada *F* na Figura 1. As saídas *Res* e *FlagReg* indicam, respectivamente o resultado da operação e o sinal de saída da ALU, na Figura 1, as saídas *R* e *D* respectivamente.

Na implementação, as entradas *OpA* e *OpB* são de 16 bits, que, de acordo com a especificação do trabalho, é o tamanho dos registradores. Aqui, apenas o *OpB* pode ser um imediato. Neste caso, o imediato possui apenas 4 bits, sendo necessário estender mais 12 bits. Mais a frente será mostrado como e onde essa operação é feita. A entrada *Op* indica a operação a ser realizada e possui 4 bits, ou seja, a ALU implementada possui um máximo de 16 operações diferentes. Pela especificação, apenas 11 operações foram utilizadas como mostrado na Tabela 1.

Código	Operação	Descrição
0	Add	Adição com registradores
1	Sub	Subtração com registradores
2	Slti	Salto condicional com imediato
3	And	<i>And</i> binário
4	Or	<i>Or</i> binário
5	Xor	<i>Xor</i> binário
6	Andi	<i>And</i> binário com imediato
7	Ori	<i>Or</i> binário com imediato
8	Xori	<i>Xor</i> binário com imediato
9	Addi	Adição com imediato
10	Subi	Subtração com imediato

Tabela 1: Descrição das operações implementadas.

A saída *Res* possui 16 bits, assim como as entradas *OpA* e *OpB* já que é o resultado da operação e a saída *FlagReg* possui 3 bits, um para cada sinal de saída como mostra a Tabela 2.

Índice	Sinal
0	<i>Carry/Overflow</i>
1	Negativo
2	Zero

Tabela 2. Sinais de saída da ULA.

Apêndices

Módulo ULA

```

1 module ULA (OpA, OpB, Res, Op, FlagReg, CLK, RST);
2
3     input CLK, RST;
4     input [3:0] Op;
5     input [15:0] OpA, OpB;
6     output reg [15:0] Res;
7     output reg [2:0] FlagReg;                // [Z N C]: Z=Zero; N=Neg;
8                                             C=Carry/Overflow
9
10    wire [15:0] invOpB;
11    assign invOpB = ~OpB + 16'd1;
12
13    parameter InsADD = 4'b0000;              // ADD   Res = OpA + OpB
14    parameter InsSUB = 4'b0001;              // SUB   Res = OpA - OpB
15    parameter InsSLT = 4'b0010;              // SLTI  Res = (OpA > OpB) ?
16    parameter InsAND = 4'b0011;              // AND   Res = OpA & OpB
17    parameter InsOR  = 4'b0100;              // OR    Res = OpA | OpB
18    parameter InsXOR = 4'b0101;              // XOR   Res = OpA ^ OpB
19
20    parameter OverflowFlag = 0;
21    parameter NegFlag      = 1;
22    parameter ZeroFlag     = 2;
23
24    always @(posedge CLK) begin
25        if (RST) begin
26            FlagReg = 3'b000;
27        end
28        else begin
29            case (Op)
30                InsADD: begin
31                    Res = OpA + OpB;
32
33                    /* Zero check */
34                    if (Res == 0)
35                        FlagReg[ZeroFlag] = 1'b1;
36                    else
37                        FlagReg[ZeroFlag] = 1'b0;
38                    /* Overflow check */
39                    FlagReg[OverflowFlag] = (OpA[15] & OpB[15] & ~Res[15]) | (~OpA[
40                        15] & ~OpB[15] & Res[15]);
41                    /* Negative check */
42                    FlagReg[NegFlag] = Res[15];
43                end
44                InsSUB: begin
45                    Res = OpA + invOpB;
46                    /* Zero check */
47                    if (Res == 0)
48                        FlagReg[ZeroFlag] = 1'b1;
49                    else
50                        FlagReg[ZeroFlag] = 1'b0;
51                    /* Overflow check */
52                    FlagReg[OverflowFlag] = (OpA[15] & invOpB[15] & ~Res[15]) | (~
53                        OpA[15] & ~invOpB[15] & Res[15]);

```

```

51      /* Negative check */
52      FlagReg[NegFlag] = Res[15];
53  end
54  InsSLT: begin
55      if (OpA > OpB)
56          Res = 16'd1;
57      else
58          Res = 16'd0;
59      /* Zero check */
60      if (Res == 0)
61          FlagReg[ZeroFlag] = 1'b1;
62      else
63          FlagReg[ZeroFlag] = 1'b0;
64      /* Overflow check */
65      FlagReg[OverflowFlag] = (OpA[15] & OpB[15] & ~Res[15]) | (~OpA[
66          15] & ~OpB[15] & Res[15]);
67      /* Negative check */
68      FlagReg[NegFlag] = Res[15];
69  end
70  InsAND: begin
71      Res = OpA & OpB;
72      /* Zero check */
73      if (Res == 0)
74          FlagReg[ZeroFlag] = 1'b1;
75      else
76          FlagReg[ZeroFlag] = 1'b0;
77      /* Overflow check */
78      FlagReg[OverflowFlag] = (OpA[15] & OpB[15] & ~Res[15]) | (~OpA[
79          15] & ~OpB[15] & Res[15]);
80      /* Negative check */
81      FlagReg[NegFlag] = Res[15];
82  end
83  InsOR: begin
84      Res = OpA | OpB;
85      /* Zero check */
86      if (Res == 0)
87          FlagReg[ZeroFlag] = 1'b1;
88      else
89          FlagReg[ZeroFlag] = 1'b0;
90      /* Overflow check */
91      FlagReg[OverflowFlag] = (OpA[15] & OpB[15] & ~Res[15]) | (~OpA[
92          15] & ~OpB[15] & Res[15]);
93      /* Negative check */
94      FlagReg[NegFlag] = Res[15];
95  end
96  InsXOR: begin
97      Res = OpA ^ OpB;
98      /* Zero check */
99      if (Res == 0)
100          FlagReg[ZeroFlag] = 1'b1;
101      else
102          FlagReg[ZeroFlag] = 1'b0;
103      /* Overflow check */
104      FlagReg[OverflowFlag] = (OpA[15] & OpB[15] & ~Res[15]) | (~OpA[
105          15] & ~OpB[15] & Res[15]);
106      /* Negative check */
107      FlagReg[NegFlag] = Res[15];
108  end

```

```
105         endcase
106     end
107 end
108 endmodule
```

Referências