

Universidade Federal de Minas Gerais  
Instituto de Ciências Exatas  
Departamento de Ciência da Computação

DCC819 - Arquitetura de Computadores

*Relatório I - Unidade Lógica Aritmética*

Guilherme Batista Santos  
Iuri Silva Castro  
João Mateus de Freitas Veneroso  
Ricardo Pagoto Marinho

BELO HORIZONTE - MG  
16 DE OUTUBRO DE 2017

## 1 Introdução

A Unidade Lógica Aritmética, ou *ULA*, é um circuito digital responsável por realizar operações lógicas e aritméticas no microprocessador, como por exemplo, operações de adição, subtração, deslocamentos lógicos, operações lógicas *and* e *or*. A Figura 1 abaixo mostra a forma geral de uma ULA.

 


Figura 1: Unidade Lógica Aritmética.

A unidade possui duas entradas e uma saída de dados, *A*, *B* e *R* respectivamente, além de entradas e saídas de sinais de controle, *F* e *D*. As entradas *A* e *B* são conhecidas como *operandos*, valores em que a unidade executará a operação designada. O resultado da operação será dado em *R*. Os sinais entrada de controle *F* indicam a unidade, por exemplo, qual operação deverá ser feita, e os sinais de saída *D* são utilizados, por exemplo, para indicar o estado do resultado da operação como indicação de valor zero, negativo ou se houve *overflow* na operação.

Propõe-se, para esse trabalho, implementar uma Unidade Lógica Aritmética capaz de realizar operações específicas. Será utilizada a linguagem de descrição de hardware *Verilog HDL* e a plataforma *Quartus II* para a implementação. O simulador *ModelSim* será utilizado para auxiliar na verificação e testes da implementação. Testes físicos serão feitos no módulo de prototipação Altera DE2.

Futuramente, a ULA descrita neste trabalho será integrada como parte de um microprocessador.

## 2 Descrição

Deseja-se que o microprocessador seja capaz de executar as instruções conforme a Tabela 1. As instruções são de 16-bits e trabalham com registradores de 16-bits e imediatos absolutos de 4-bits. Cada instrução possui um código de operação de 4-bits, código do registrador de destino *\$s4* de 4-bits, código do registrador *\$s3* ou o imediato absoluto de 4-bits e o código do registrador operando *\$s2* de 4-bits.

Observa-se que há instruções que trabalham com operandos registro-registro e operandos registro-imediato. Tais operações não são distinguidas pela ULA, indicando apenas se um dos operandos virá do banco de registradores ou da própria instrução. A unidade precisa apenas executar as operações de adição, subtração, comparação, E, OU e OU-EXCLUSIVO, deixando a parte de decisão de operandos para a unidade de decodificação.

Observa-se também que para a instrução de subtração, em que a posição dos operandos altera o resultado, a subtração entre registros e a subtração entre registro-imediato tem a forma  $\$s4 = \$s3 - \$s2$  e  $\$s4 = \$s2 - \text{imm}$ . Para tornar a ULA genérica e diminuir a complexidade, optou-se pela modificação da instrução de subtração entre registros, ficando da forma  $\$s4 = \$s2 - \$s3$ .

Código	Instrução	Operação	Descrição
0	ADD \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 + \$s3$	Adição entre registros
1	SUB \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s3 - \$s2$	Subtração entre registros
2	SLTI \$s4,imm,\$s2	$\$s2 > \text{imm} ? \$s4 = 1 : \$s4 = 0$	Comparação entre registro e imediato
3	AND \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ and } \$s3$	AND lógico com dois registros
4	OR \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ or } \$s3$	OR lógico com dois registros
5	XOR \$s4,\$s3,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ xor } \$s3$	XOR lógico com dois registros
6	ANDI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ and } \text{imm}$	AND lógico com um registro e um imediato
7	ORI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ or } \text{imm}$	OR lógico com um registro e um imediato
8	XORI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 \text{ xor } \text{imm}$	XOR lógico com um registro e um imediato
9	ADDI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 + \text{imm}$	Adição entre registro e um imediato
10	SUBI \$s4,imm,\$s2	$\$s4 = \$s2 - \text{imm}$	Subtração entre registro e um imediato

Tabela 1: Descrição das instruções requisitadas.

Sinais de indicação de características do resultado da operação são desejáveis, assim opta-se por um registro de indicadores de *zero*, *negativo* e *overflow*, conforme a Tabela 2 abaixo, sendo esse registro atualizado a cada operação da unidade.

Índice	Sinal
0	<i>Overflow</i>
1	Negativo
2	Zero

Tabela 2. Sinais de saída da ULA.

Definido as instruções, parte-se para a implementação.

### 3 Implementação

Necessita-se, além da ULA, de implementar unidades auxiliares, como o banco de registradores e a unidade de decodificação, que dão suporte ao funcionamento da ULA. Implementa-se também uma unidade de controle para comandar a execução das instruções propostas. As seções seguintes descrevem o funcionamento e a implementação das unidades.

### 3.1 Banco de registradores

O banco de registradores é utilizado para fazer o armazenamento temporário de valores que serão utilizados e escritos pela ULA. Implementou-se um banco de registradores com em 16 registradores de 16-bits cada. A Figura 2 mostra os sinais de entrada e saída do módulo.

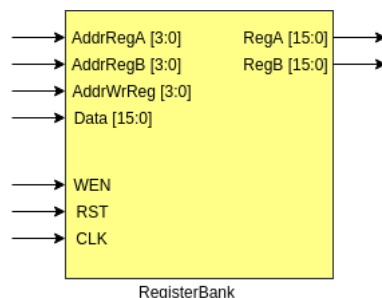


Figura 2. Bloco do Banco de Registradores.

O módulo possui três entradas de 4-bits para endereços de registros, sendo dois endereços para leitura dos registros A e B (*AddrRegA* e *AddrRegB*), com os dados de leitura apresentados em *RegA* e *RegB*, e um endereço (*AddrWriteReg*) para escrita do valor de entrada (*Data*). Há três sinais de controle, sendo:

- *WEN* (*Write Enable*): Indica a operação do banco (leitura ou escrita). Ele será escrito, caso *WEN*=1 e lido caso *WEN*=0;
- *RST* (*Reset*): Faz o *reset* do banco, zerando os valores de todos os registros;
- *CLK* (*Clock*): Utilizado para sincronização e execução.

Para a utilização correta do módulo primeiro deve-se definir qual será a operação a ser realizada (leitura ou escrita) e o devido sinal deve ser colocado em *WEN*. Os endereços dos registros devem ser definidos e, em seguida, deve-se fazer uma transição do sinal de relógio (*CLK*) para que a operação seja executada.

O sinal de *reset* (*RST*) deve ser mantido em nível lógico baixo durante toda a execução. Ele é utilizado apenas para a inicialização do banco de registros.

### 3.2 ULA

O módulo desenvolvido possui 5 entradas e duas saídas: *OpA*, *OpB*, *Op*, *RST*, *CLK*, *Res* e *FlagReg* respectivamente. A Figura 3 mostra os sinais de entrada e saída do módulo.

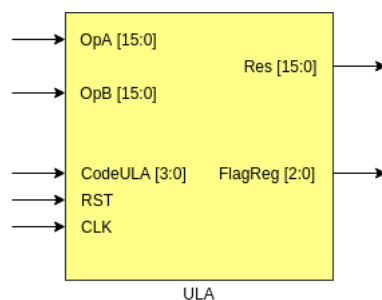


Figura 3. Bloco da ULA.

As entradas *OpA* e *OpB* representam os operandos de 16-bits *A* e *B* a serem utilizados na operação. A entrada *CodeULA* de 4-bits indica qual operação a ser executada, como adição, subtração, etc., conforme a Tabela 3 abaixo. As saídas *Res* de 16-bits e *FlagReg* de 3-bits indicam, respectivamente, o resultado da operação e o estado do resultado.

Conforme descrito anteriormente, não há distinção, por parte da ULA, se o operando é um imediato ou um registro. Assim, cria-se a partir das instruções desejadas na Tabela 1, uma ULA com as seguintes instruções genéricas:

Código	Operação
0000	Adição
0001	Subtração
0010	Comparação
0011	AND lógico
0100	OR lógico
0101	XOR lógico

Tabela 3. Descrição das operações implementadas.

Optou-se por implementar uma ALU síncrona, utilizando o passo do relógio (CLK) para orientar sua execução. Assim, depois de selecionados os operandos e a operação a ser executada, deve-se fazer uma transição no sinal de clock para que a operação seja realizada. O sinal de reset (RST) é utilizado apenas para limpar o registro de estados *FlagReg* e deve ser mantido em nível lógico baixo durante a execução.

Todas as operações da ALU modificam todos os campos do registro de estados *FlagReg*. O módulo trabalha com complemento de 2 para a descrição de números negativos.

### 3.3 Decodificador

O decodificador é responsável por receber a instrução e fazer a seleção correta dos operandos e da operação na ULA. Ele recebe a instrução de 16-bits na forma *INSTR DST, IMM|REGB, REGA*, onde

- *INSTR* (4-bit): Código da instrução, conforme a Tabela 1;
- *DST* (4-bit): Endereço do registrador de destino;
- *IMM|REGB* (4-bit): Endereço do registrador operando (RegB) ou imediato absoluto;
- *REGA* (4-bit): Endereço do segundo registrador operando (RegA).

 


Figura 4. Bloco do Decodificador.

O módulo retorna, em suas saídas, os endereços dos operandos ( $OpC$ ,  $OpA$  e  $OpB$ ), a operação a ser executada pela ALU ( $OpALU$ ), a indicação se o operando B é um registro ou um imediato ( $isImm$ ) e indica se a instrução é válida ou não ( $isValid$ ).

A sincronia é feita através do sinal de *clock*. Assim, a cada transição do sinal verifica-se o código da instrução, altera-se os sinais de  $isImm$  e  $isValid$ , ajusta os endereços dos operandos e a operação da ALU. Os códigos da  $OpALU$  seguem na Tabela 3.

## 4 Integração

Após a implementação dos módulos, faz-se a integração dos mesmos para testar o funcionamento da ULA e suas respostas as instruções, é criado o *Top-Level WrapperSim.v*. É necessário implementar uma pequena unidade de controle com uma máquina de estados para gerenciar o fluxo dos dados e a utilização de um multiplexador para fazer seleção entre imediato e registro, para o operando B. A Figura 5 mostra a integração do sistema, considere que os sinais de CLK e RST são globalmente interligados.

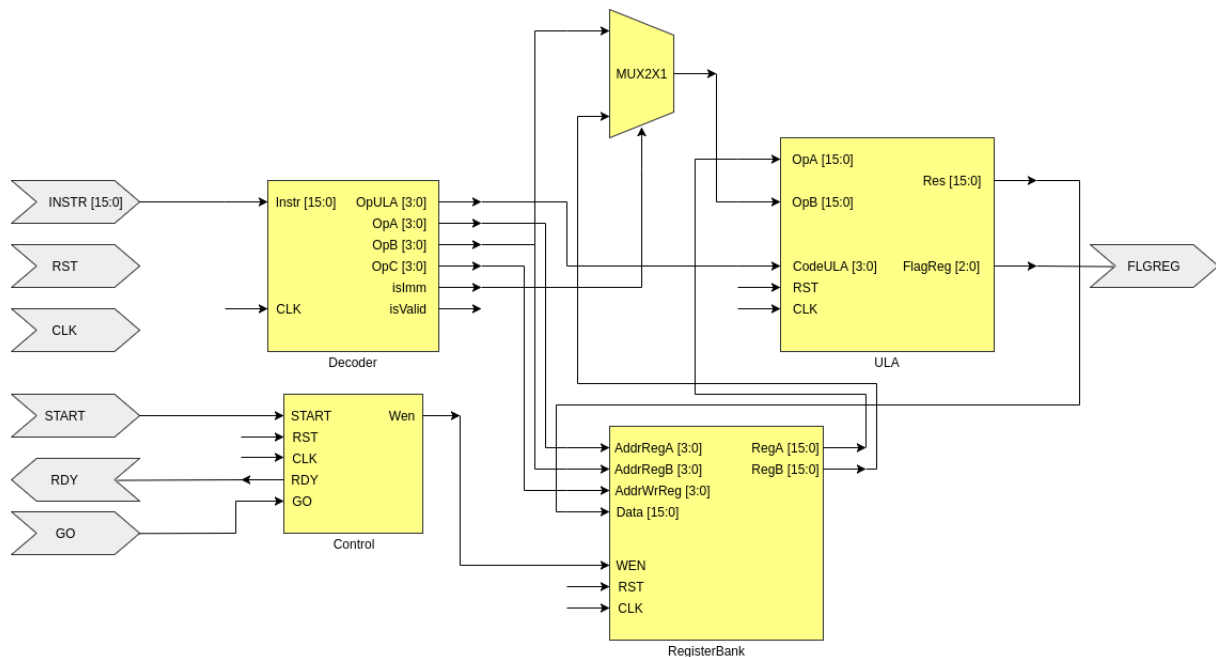


Figura 5. Integração.

O fluxo de dados segue o seguinte caminho: Decodificador, Banco de Registradores, ULA, Banco de Registradores. O sinal de *START* é utilizado para comandar o controle para iniciar a execução da instrução, e o sinal de *RDY* é utilizado pelo controle para indicar quando a máquina está pronta para executar/terminou execução da instrução passada. O sinal *GO* é utilizado para a implementação física, sendo necessário para fazer o processo de *debounce* do módulo Altera DE2. O sinal de *RST* reinicia a máquina, voltando para o estado inicial.

A progressão de estados é dado a cada transição positiva do sinal de *clock*. Inicialmente, a máquina começa no estado de *Halt* (S0) esperando alguma ação. O estado muda assim que o módulo recebe um sinal de *START*. Quando o sinal chega, a máquina faz a decodificação da instrução. O próximo passo é ir no banco de registradores e buscar os valores requisitados pela instrução. Após a busca, a instrução é executada na ALU e então, o resultado é escrito no banco de registradores. Para o próximo estágio (S5) a máquina aguarda o sinal de *GO* para poder retornar ao estado de *Halt*.

 


Figura 6. Máquina de estados do controle.

Instrução	Operando A	Operando B	Resultado	O	N	Z
ADD	0011 1111 1111 1111	0100 0000 0000 0000	0111 1111 1111 1111	0	0	0
ADD	0100 0000 0000 0000	0100 0000 0000 0000	1000 0000 0000 0000	1	1	0
ADD	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0	0	1
ADD	0010 0000 0000 0000	1100 0000 0000 0000	1110 0000 0000 0000	0	1	0
SUB	0100 0000 0000 0000	0011 1111 1111 1111	0000 0000 0000 0001	0	0	0
SUB	0011 1111 1111 1111	0100 0000 0000 0000	1111 1111 1111 1111	0	1	0
SLT	0100 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0001	0	0	0
SLT	0000 0000 0000 0000	0100 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0	0	1
AND	0111 1111 1111 1111	0011 1111 1111 1111	0011 1111 1111 1111	0	0	0
OR	0000 0000 1111 1111	1111 1111 0000 0000	1111 1111 1111 1111	0	1	0
XOR	0101 0101 0101 0101	0010 1010 1010 1010	0111 1111 1111 1111	0	0	0

Tabela 4. Experimentos.

(S0).

## 5 Simulação

Para o processo de simulação utiliza-se a ferramenta *ModelSim*.

Alguns experimentos foram realizados com o intuito de testar as funcionalidades da Unidade Lógica Aritmética implementada em Verilog HDL. Observe que a ULA não distingue operações com registradores e imediatos, uma vez que os operandos A e B são tratados pelo módulo *Decoder* e transformados em sua representação numérica de 16 bits antes de serem encaminhados à ULA. Durante o estágio de decodificação, os valores dos registradores endereçados pela instrução são lidos do banco de registradores e um *padding* de 12 bits é concatenado ao valor dos operandos imediatos. Dessa forma, a ULA precisa executar apenas seis tipos de instruções: ADD, SUB, SLT, AND, OR e XOR.

A Tabela 4 descreve os resultados de onze instruções e o valor das *flags* da ULA após o término de cada operação. As colunas O, N e Z se referem respectivamente às flags *Overflow*, *Negative* e *Zero*. Os experimentos também estão descritos no formato de um *Test Bench* implementado no arquivo "*ULA.v*".

Para a simulação da máquina completa utilizando as unidades de controle, banco de registradores e decodificador, fez-se a execução de teste para a instrução ADDI Reg[0], 1, Reg[0]. As formas de ondas geradas podem ser visualizadas na Figura 7.

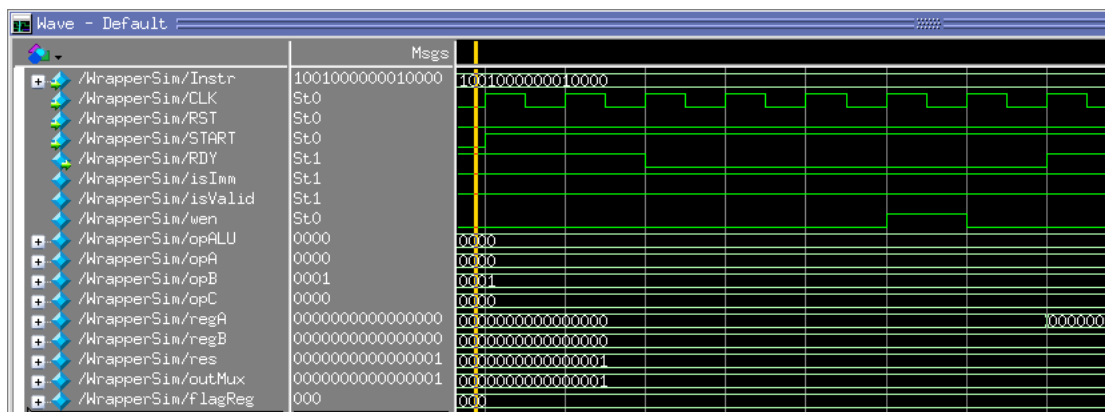


Figura 7. Formas de onda para execução da instrução ADDI.

## 6 Prototipação

Para realizar os experimentos na placa, um dos *switches* foi utilizado como chave para que a instrução fosse executada. Como o *clock* da placa é de 50 MHz, sempre que o botão *Key3* era apertado, a instrução era executada 50 milhões de vezes, o que inviabilizava a visualização correta do resultado. Para superar este problema, o *switch* 17 foi utilizado para que a instrução executasse apenas uma vez quando ele estivesse com o valor 1. Após a execução da instrução e a consequente visualização do resultado, temos que reiniciar o *switch*, ou seja, colocar ele no valor 0 e novamente no valor 1. Com isso, garantimos que a instrução é executada apenas uma vez, com o custo de ter que reiniciar o *switch* toda vez que fomos executar uma instrução novamente, mesmo se for a mesma operação com os mesmos valores de entrada e saída.

A FPGA utilizada para a prototipação possui 4 botões para que possamos inserir dados e realizar as operações, 16 *switches* para informar o valor dos dados inseridos e 8 *displays* que mostram o valor dos dados. Cada *switch* possui dois estados: *cima* e *baixo*. Quando um *switch* está no estado *cima*, ele possui valor 1, e quando está no estado *baixo*, ele possui valor 0. Desta forma, cada *switch* se comporta com 1 bit do dado.

Quando o botão de nome *KEY0* for apertado, os *displays* *HEX7* e *HEX6* mostram o valor no conjunto de *switches* *SW8* a *SW11* (4 bits) e os *displays* *HEX5* e *HEX4* mostram o valor no conjunto de *switches* *SW4* a *SW7* (4 bits). Desta forma, é possível visualizar os valores passados para a placa.

Se apertarmos o botão *KEY3*, os *switches* serão interpretados como uma instrução completa, ou seja, com código da operação e operandos de entrada e saída, sendo que o *switch* *SW0* é o menos significativo enquanto o *SW15* o mais significativo. Assim, cada instrução possui 16 bits, como especificado no documento. O conjunto de *switches* *SW0* a *SW3* indica a entrada *A* e do *switch* *SW4* ao *SW7*, a entrada *B* da Figura 1. Lembrando que a entrada *B* pode ser um imediato. Já o conjunto de *switches* *SW8* a *SW11* indica a saída do resultado (saída *R* na Figura 1), enquanto os *switches* *SW12* a *SW15* indicam a operação a ser realizada, *i.e.*, o código da operação.

A Figura 8 mostra a divisão na placa.

## 7 Conclusão

## Referências

- [1] John L. Hennessy I. and David A. Patterson. *Computer Architecture: a Quantitative Approach (Fifth Edition)*. 2012.



 


Figura 8. Módulo Altera DE2.